

计算机组成原理 实验报告

姓名：杨博涵 学号：PB20000328 实验日期：2022. 3. 16

一、实验题目：

Lab01 运算器

二、实验目的：

设计一算术逻辑运算单元（ALU），实现加、减、与、或、异或功能；利用前述的 ALU 模块与适当的硬件电路，完成 Fibonacci 数列输出功能。


三、实验平台：

Vivado

四、实验过程：


源码在最后给出。


1. 32 位 ALU 设计

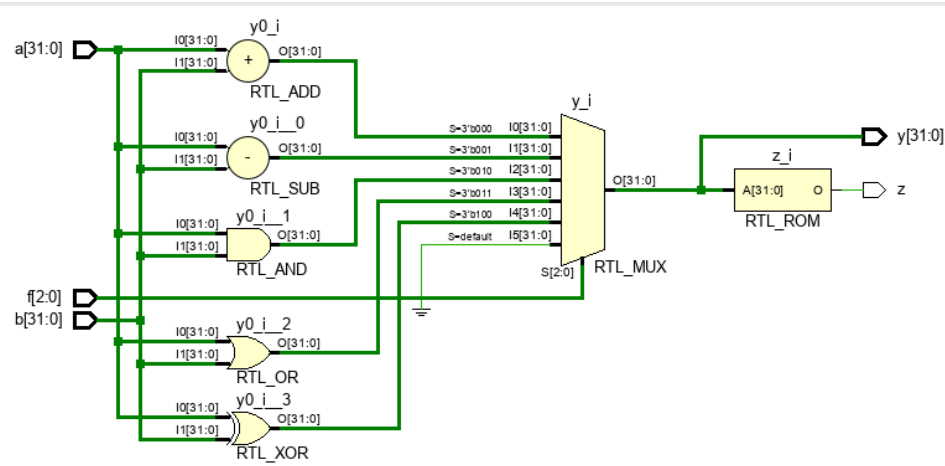

Summary


| Resource | Utilization | Available | Utilization % |
|----------|-------------|-----------|---------------|
| LUT | 74 | 63400 | 0.12 |
| IO | 100 | 210 | 47.62 |


 


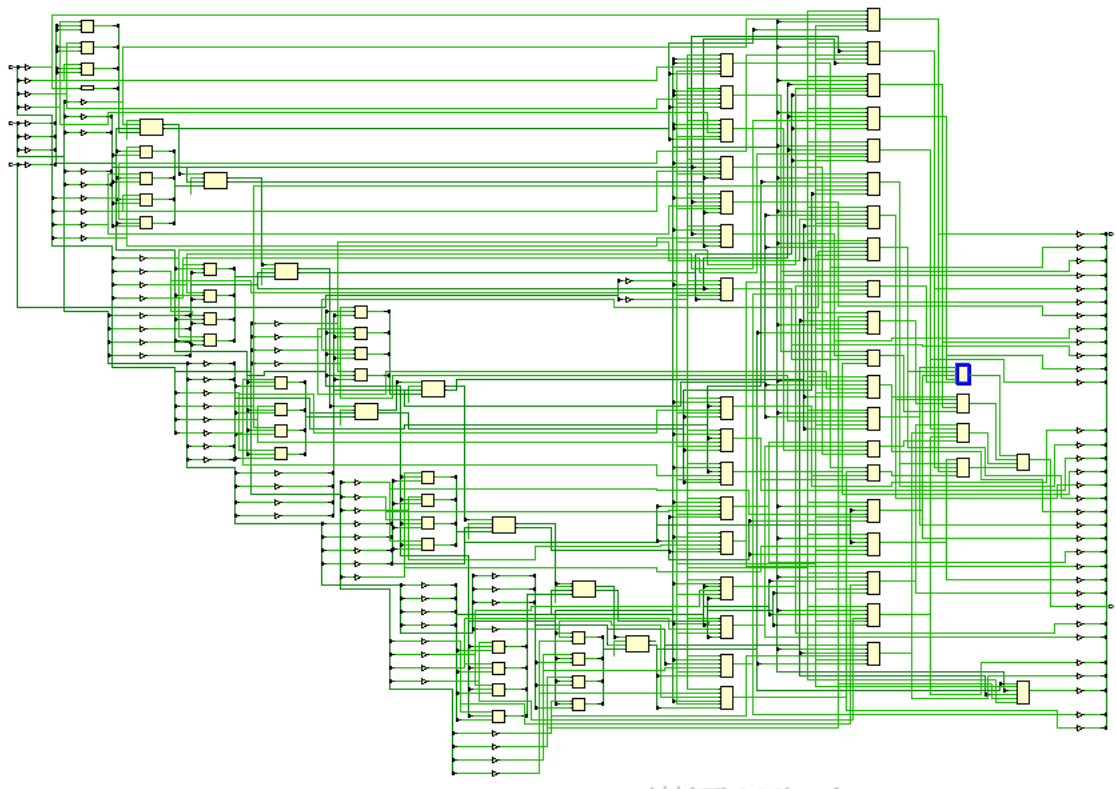


2.6 位 ALU 设计

| Unconstrained Paths - NONE - NONE - Hold | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|-------------|------|-------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| General Information | Name | Slack | Levels | Routes | High Fanout | From | To | Total Delay | Logic Delay | Net Delay | Requirement | Source Clock |
| Timer Settings | Path 11 | ∞ | 3 | 4 | 33 | f[1] | y[0] | 2.073 | 1.396 | 0.677 | -∞ | Input port cl |
| Design Timing Summary | Path 12 | ∞ | 3 | 4 | 33 | f[1] | y[10] | 2.073 | 1.396 | 0.677 | -∞ | Input port cl |
| > Check Timing (0) | Path 13 | ∞ | 3 | 4 | 33 | f[1] | y[11] | 2.073 | 1.396 | 0.677 | -∞ | Input port cl |
| Intra-Clock Paths | Path 14 | ∞ | 3 | 4 | 33 | f[1] | y[12] | 2.073 | 1.396 | 0.677 | -∞ | Input port cl |
| Inter-Clock Paths | Path 15 | ∞ | 3 | 4 | 33 | f[1] | y[13] | 2.073 | 1.396 | 0.677 | -∞ | Input port cl |
| Other Path Groups | Path 16 | ∞ | 3 | 4 | 33 | f[1] | y[14] | 2.073 | 1.396 | 0.677 | -∞ | Input port cl |
| User Ignored Paths | Path 17 | ∞ | 3 | 4 | 33 | f[1] | y[15] | 2.073 | 1.396 | 0.677 | -∞ | Input port cl |
| Unconstrained Paths | Path 18 | ∞ | 3 | 4 | 33 | f[1] | y[16] | 2.073 | 1.396 | 0.677 | -∞ | Input port cl |
| NONE to NONE | Path 19 | ∞ | 3 | 4 | 33 | f[1] | y[17] | 2.073 | 1.396 | 0.677 | -∞ | Input port cl |
| Setup (10) | Path 20 | ∞ | 3 | 4 | 33 | f[1] | y[18] | 2.073 | 1.396 | 0.677 | -∞ | Input port cl |
| Hold (10) | | | | | | | | | | | | |

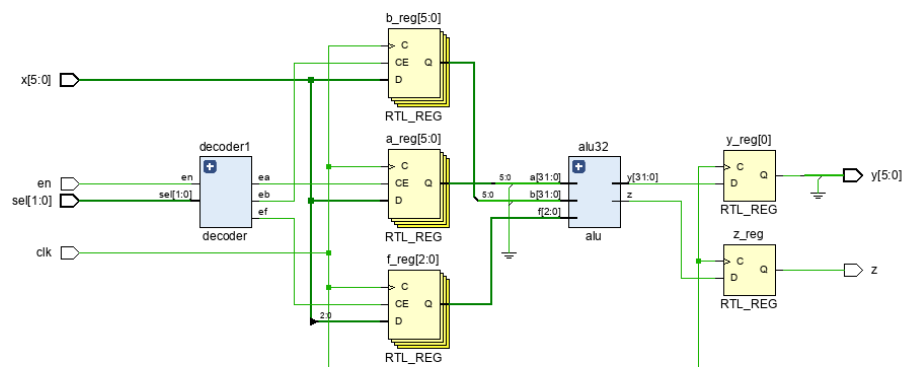

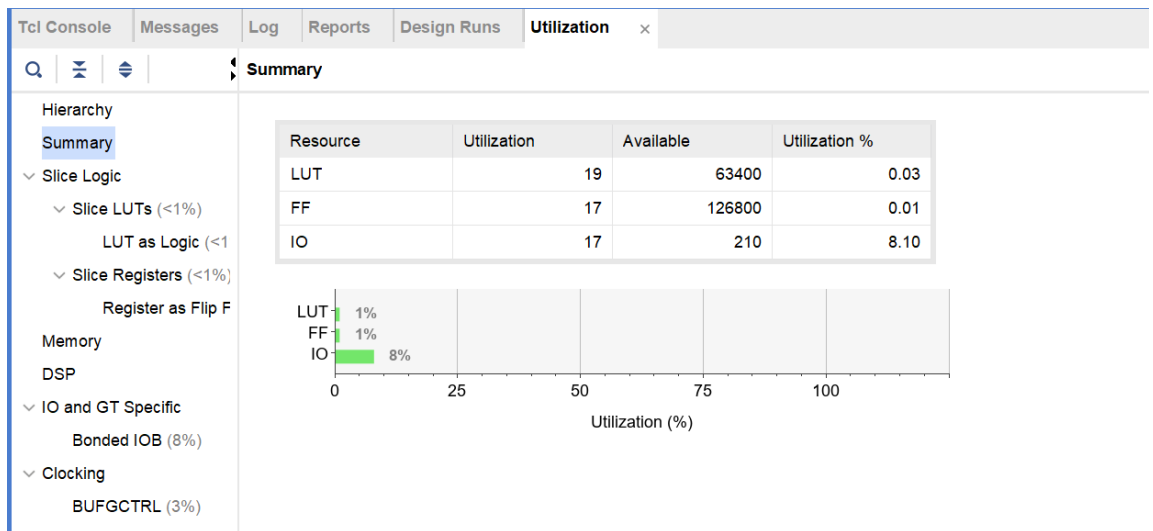 

| Unconstrained Paths - NONE - NONE - Setup | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|-------------|------|-------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|-----------|
| General Information | Routes | High Fanout | From | To | Total Delay | Logic Delay | Net Delay | Requirement | Source Clock | Destination Clock | Exception |
| Timer Settings | 15 | 3 | a[1] | z | 9.475 | 5.776 | 3.699 | ∞ | input port clock | | |
| Design Timing Summary | 13 | 3 | a[1] | y[31] | 7.656 | 5.602 | 2.054 | ∞ | input port clock | | |
| > Check Timing (0) | 13 | 3 | a[1] | y[30] | 7.579 | 5.521 | 2.058 | ∞ | input port clock | | |
| Intra-Clock Paths | 12 | 3 | a[1] | y[27] | 7.539 | 5.485 | 2.054 | ∞ | input port clock | | |
| Inter-Clock Paths | 13 | 3 | a[1] | y[29] | 7.536 | 5.607 | 1.929 | ∞ | input port clock | | |
| Other Path Groups | 12 | 3 | a[1] | y[26] | 7.462 | 5.404 | 2.058 | ∞ | input port clock | | |
| User Ignored Paths | 11 | 3 | a[1] | y[23] | 7.422 | 5.368 | 2.054 | ∞ | input port clock | | |
| Unconstrained Paths | 12 | 3 | a[1] | y[25] | 7.408 | 5.490 | 1.918 | ∞ | input port clock | | |
| NONE to NONE | 13 | 3 | a[1] | y[28] | 7.408 | 5.491 | 1.917 | ∞ | input port clock | | |
| Setup (10) | 11 | 3 | a[1] | y[22] | 7.345 | 5.287 | 2.058 | ∞ | input port clock | | |
| Hold (10) | | | | | | | | | | | |

 


3. FLS 设计

由时序图可知，使能信号是输入控制核心，即当 $en=0$ 时，FSM 不接受输入，故以下讨论均基于 $en=1$ 。

复位信号为同步。复位过后的接下来的连续两个输入将作为初项，之后不再接受外部输入，而是自行在时钟上升沿递推下一项。


所以我们采用 3 个 32 位寄存器作为连续三项的存储，1 个寄存器作为输入计数，ALU 采用 32 位 ALU 直接计算。当输入计数 ≥ 2 时就自行工作。

状态转换图如下

 

五、实验结果：

32 位 ALU 的仿真结果如下：

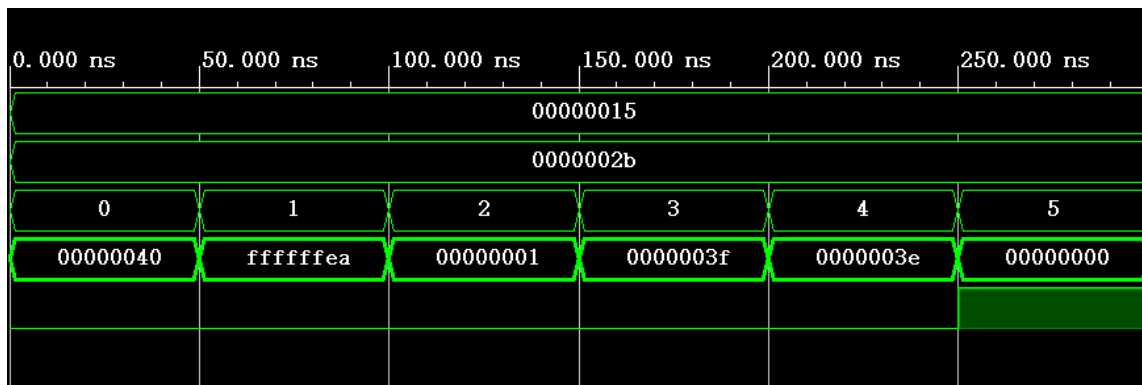

6 位 ALU 与 fls 均在 fpgaol 上操作，具体现象已线下检查，均正常工作。

六、心得体会：

作为第一个项目完成了上手的准备工作，提高了熟练度。学习了三段式代码的写作方式和相应的纠错能力。

源码:

1. testbench

```
module alu32sim();
    reg[31:0] a=5'b10101,b=6'b101011;
    reg[2:0] f;
    wire[31:0] y;
    wire z;

    alu alublock(.a(a),.b(b),.f(f),.y(y),.z(z));

    initial
        begin
            f=3'b000;
            #50 f=3'b001;
            #50 f=3'b010;
            #50 f=3'b011;
            #50 f=3'b100;
            #50 f=3'b101;
            #50
            $stop;
        end

endmodule
```

2. fls

```
`define S0 1'b0
`define S1 1'b1
`define S2 2'b10

module fls
(
    input clk, rst,
    input en,
    input [6:0] d,
    output reg [6:0] f
);

    wire en_eff,en_cln;
    reg [6:0] curr_state,next_state,a2,a1,a0,a2_in,a1_in,a0_in;

    jitter_clr clear(.clk(clk),.button(en),.button_clean(en_cln));
    signal_edge edger(.clk(clk),.button(en_cln),.button_edge(en_eff));

    always@(*)
        begin
            // case(cnt)
            // `S0 : begin a0_in=d; a1_in=a1; a2_in=a2;
            cnt_in=cnt+1'b1; f=d; end
            // `S1 : begin a0_in=a0; a1_in=d; a2_in=a0+d;
            cnt_in=cnt+1'b1; f=d; end
            // default: begin cnt_in=cnt+1'b1; a0_in=a1; a1_in=a2;
            a2_in=a1+a2; f=a1+a2; end
            case(curr_state)
                `S0: if(rst==1'b1)
```

```

        next_state=`S0;
    else next_state=`S1;
`S1: if(rst==1'b1)
    next_state=`S0;
    else next_state=`S2;
`S2: if(rst==1'b1)
    next_state=`S0;
    else next_state=`S2;
endcase
end

always@(posedge clk)
begin
    if(en_eff==1'b1)
        begin
            a2<=a2_in;
            a1<=a1_in;
            a0<=a0_in;
            curr_state<=next_state;
        end
    end

always @(*)
begin
    case(curr_state)
        `S0:begin
            a0_in=d;
            a1_in=0;
            a2_in=0;
            f=d;
        end

        `S1:begin
            a0_in=a0;
            a1_in=d;
            a2_in=d+a0;
            f=d;
        end

        `S2:begin
            a0_in=a1;
            a1_in=a2;
            a2_in=a2+a1;
            f=a2;
        end
    endcase
end
endmodule

```

```

//en 信号处理
module jitter_clr
(

```



```

module alu #(parameter WIDTH = 32)
(
    input [WIDTH-1:0] a, b,
    input [2:0] f,
    output [WIDTH-1:0] y,
    output z
);

reg [WIDTH-1:0] y;
assign z=y==0 ? 1'b1 : 1'b0;
always @(*)
    begin
        case(f)
            3'b000: y=a+b;
            3'b001: y=a-b;
            3'b010: y=a&b;
            3'b011: y=a|b;
            3'b100: y=a^b;
            default: y=0;
        endcase
    end

endmodule

```

```

module alu6
(
    input clk,
    input en,
    input [1:0]sel,
    input [5:0] x,
    output [5:0] y,
    output z
);
wire ef,ea,eb,zin;
wire [5:0] yin;
reg [2:0] f;
reg [5:0] a,b,y;
reg z;

decoder decoder1(.en(en),.sel(sel),.ef(ef),.ea(ea),.eb(eb));
alu alu32(.y(yin),.z(zin),.a(a),.b(b),.f(f));

always@(posedge clk)
    begin
        if(ef==1'b1) f<=x[2:0];
        if(ea==1'b1) a<=x;
        if(eb==1'b1) b<=x;
    end

always@(posedge clk)
    begin
        y<=yin;
    end

```

```

        z<=zin;
    end

endmodule

module decoder
(
    input en,
    input [1:0] sel,
    output ef,
    output ea,
    output eb
);

reg ef,ea,eb;

always @(*)
    begin
        if(en==1)
            begin
                case(sel)
                    2'b00:begin ef=1'b0; ea=1'b1; eb=1'b0; end
                    2'b01:begin ef=1'b0; ea=1'b0; eb=1'b1; end
                    2'b10:begin ef=1'b1; ea=1'b0; eb=1'b0; end
                    2'b11:begin ef=1'b0; ea=1'b0; eb=1'b0; end
                endcase
            end
        else
            begin ef=1'b0; ea=1'b0; eb=1'b0; end
        end
    end

endmodule

```